. (d) : $R' = 2R$

$$I_0 = \frac{E}{R} \quad \text{...(i)} ; \quad I_0' = \frac{E}{2R} \quad \text{...(ii)}$$

From (i) and (ii), $I_0' = \frac{I_0}{2}$